

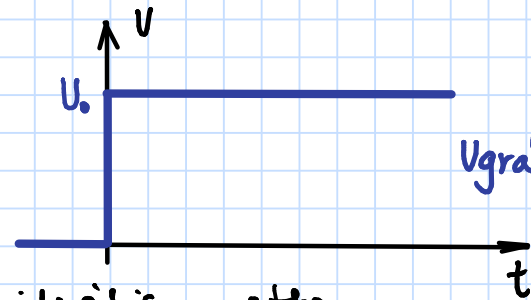


JELEK KÉLTÉSE 1. Négyzetjél.


IMPULZUS kéltése: például kapcsolóval

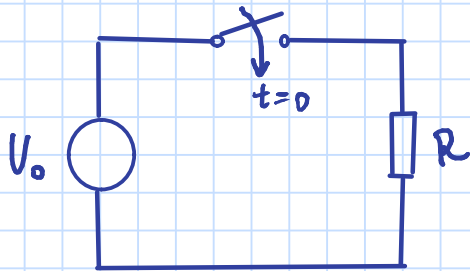

ideális esetben
ilyen jelet kapunk

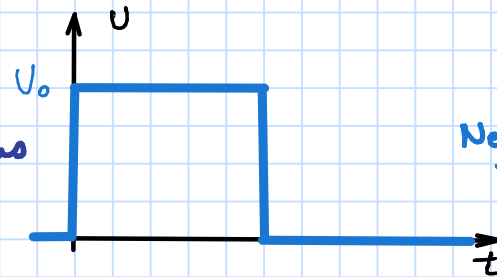

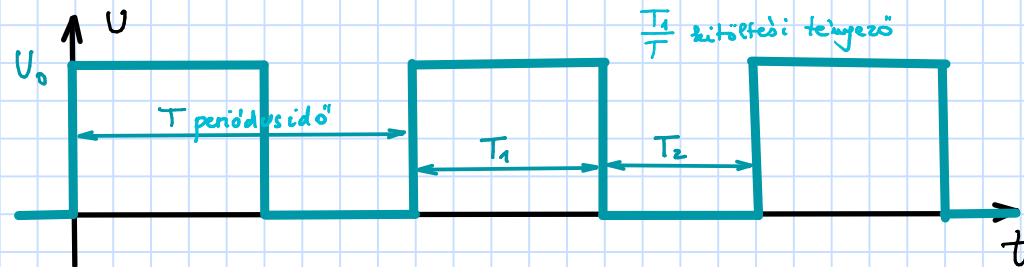egy idő után
ki is lehetne kapcsolni
a kapcsolót



Periodikus impulzus sorozat

és lehetne periodikusan is kapcsolni ki-be

- DE
- a kapcsoló nem ideális (ellenállás, kapcsolási idő, pergis, stb)
 - a feszültségforrás nem ideális (belső ellenállás...)
 - a terhelés nem ideális
- ⇒ a gyakorlati négyzetjél nem egyezik meg az elméletiével.